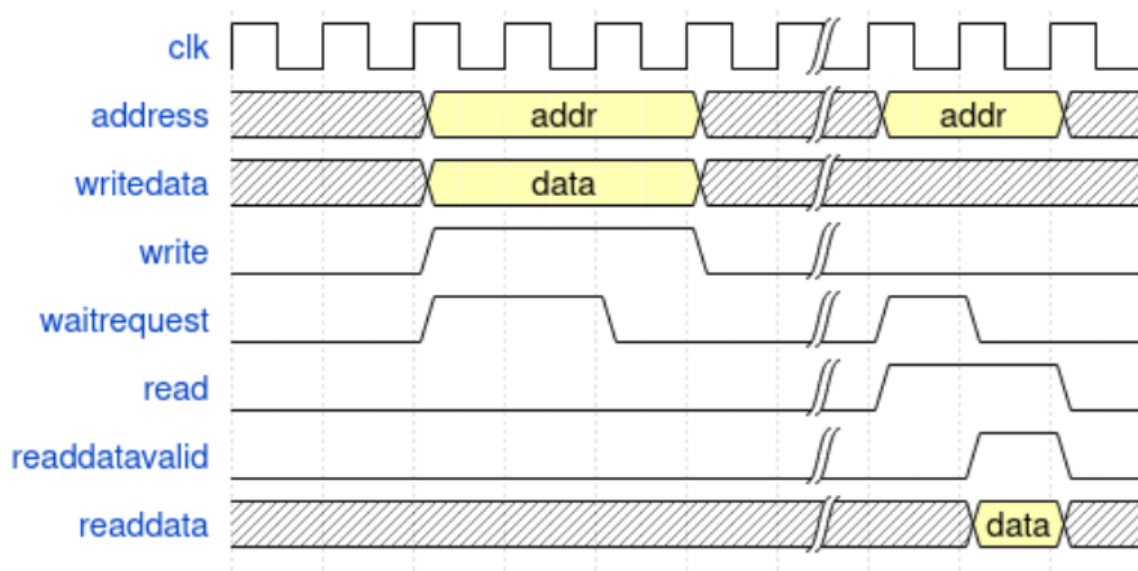


# CSF Lab01: Réalisation d'un bloc simple sur bus avalon, prise en main des outils de simulation, synthèse et placement-routage

## Introduction

Le but de ce laboratoire est la prise en main des outils de simulation et de synthèse, ainsi que la réalisation d'un composant relativement simple. Ce composant sur bus avalon doit également être vérifié. Une observation des résultats en synthèse et un test sur la carte sont aussi à effectuer.

Le fonctionnement des signaux de notre composant pour le bus avalon doit respecter le chronogramme suivant:



Les registres auxquels nous devons pouvoir accéder sont les suivants:

Adresse	Description
0x0	Valeur fixe à définir
0x1	Compteur en lecture seule
0x2	Contrôle du compteur
0x3	Registre en lecture-écriture
0x4	Registre en lecture-écriture
0x5	Registre en lecture-écriture
0x6	Registre en lecture-écriture

Le premier registre doit juste fournir une valeur pré-définie. Il pourrait s'agir d'un code particulier ou un numéro de version.

Le deuxième est un compteur accessible en lecture seule.

Le troisième est un registre de contrôle pour le compteur. Y écrire la valeur 0x1 remet le compteur à 0, et y écrire la valeur 0x2 lance une incrémentation du compteur.

Les derniers sont quatre registres sur 32 bits, accessibles en lecture/écriture.

## Choix structurels pour le répertoire de travail


Afin de pouvoir travailler facilement sur des descriptions différentes tout en utilisant github, nous avons mis en place 3 répertoires, un pour chaque membre du groupe. Ces répertoires ont tous la même structure qui est celle du projet qui nous a été fourni.

## Étape 1


Dans cette étape, le but est d'illustrer le système à travers un schéma.

### Schéma de Jeremy

Voici le schéma réalisé par Jeremy:

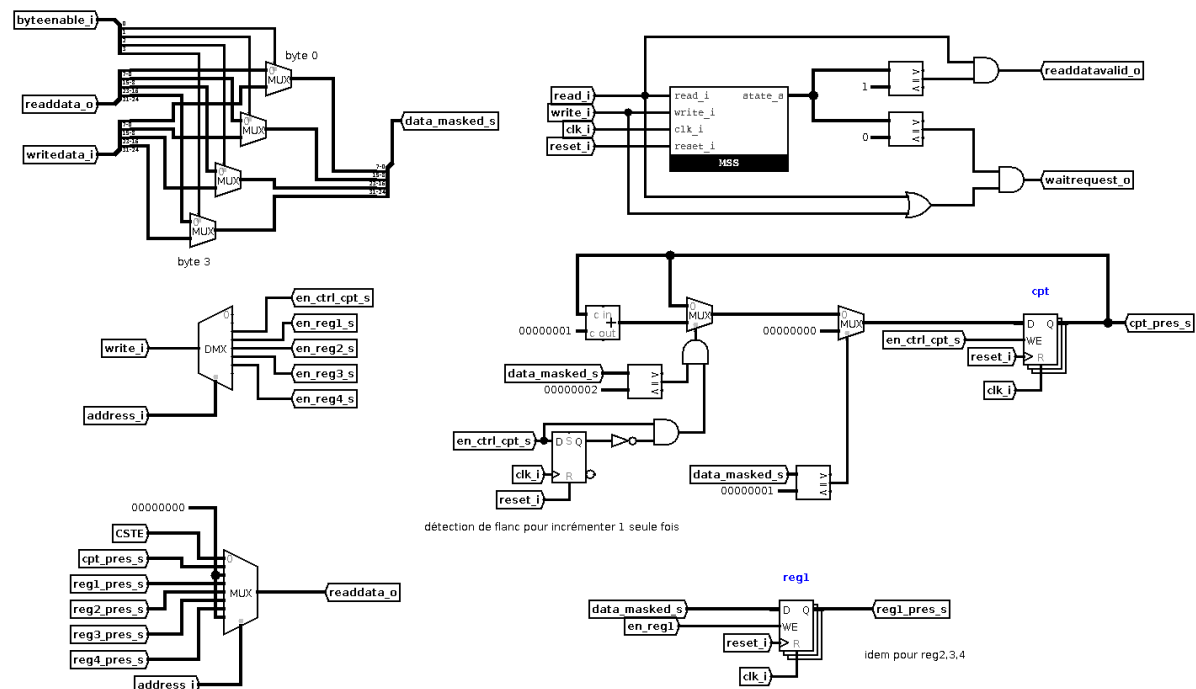

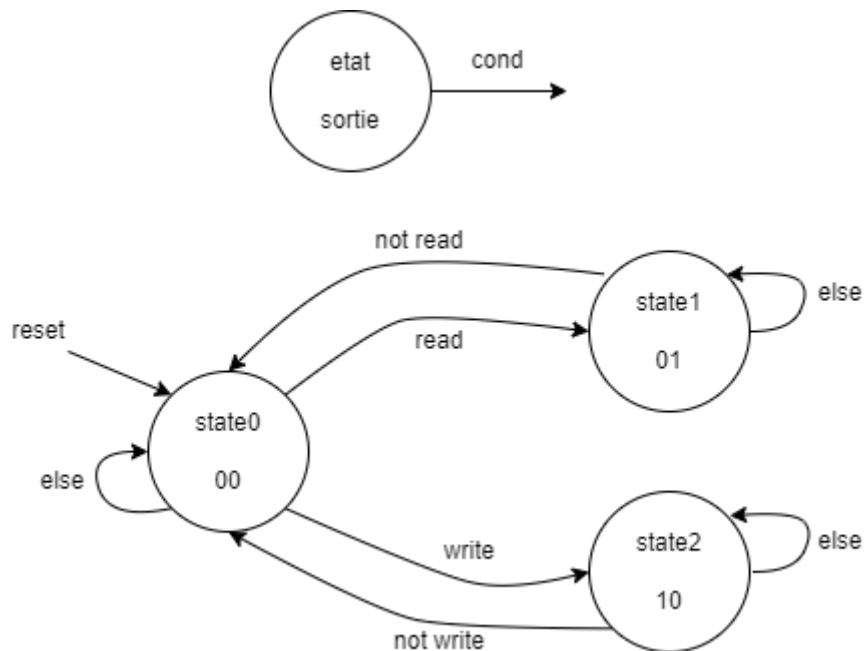Voici également le graph d'état de la MSS:




Étant donné la complexité de ce laboratoire, Jeremy a décidé de ne pas implémenter de machine 'UC / UT' car celle-ci ne serait pas justifiée. Sa schématique est divisée en blocs selon la liste suivante :

1. Masquage de *writedata* selon le *byteenable*
2. Enable des registres en écriture
3. Sélection du registres à lire pour la sortie *readdata*
4. MSS de Mealy pour gestion de *readdatavalid* et *waitrequest*
5. Machine de 'Medvedev' pour le registre du compteur
6. 4 mémoires pour les registres 1 à 4


Cette décomposition est celle retenue après les modifications effectuées suite aux problèmes rencontrés. La raison de ces modifications sont explicitées dans l'étape 2.

## Schéma de Kristina

Voici le schéma réalisé par Kristina:

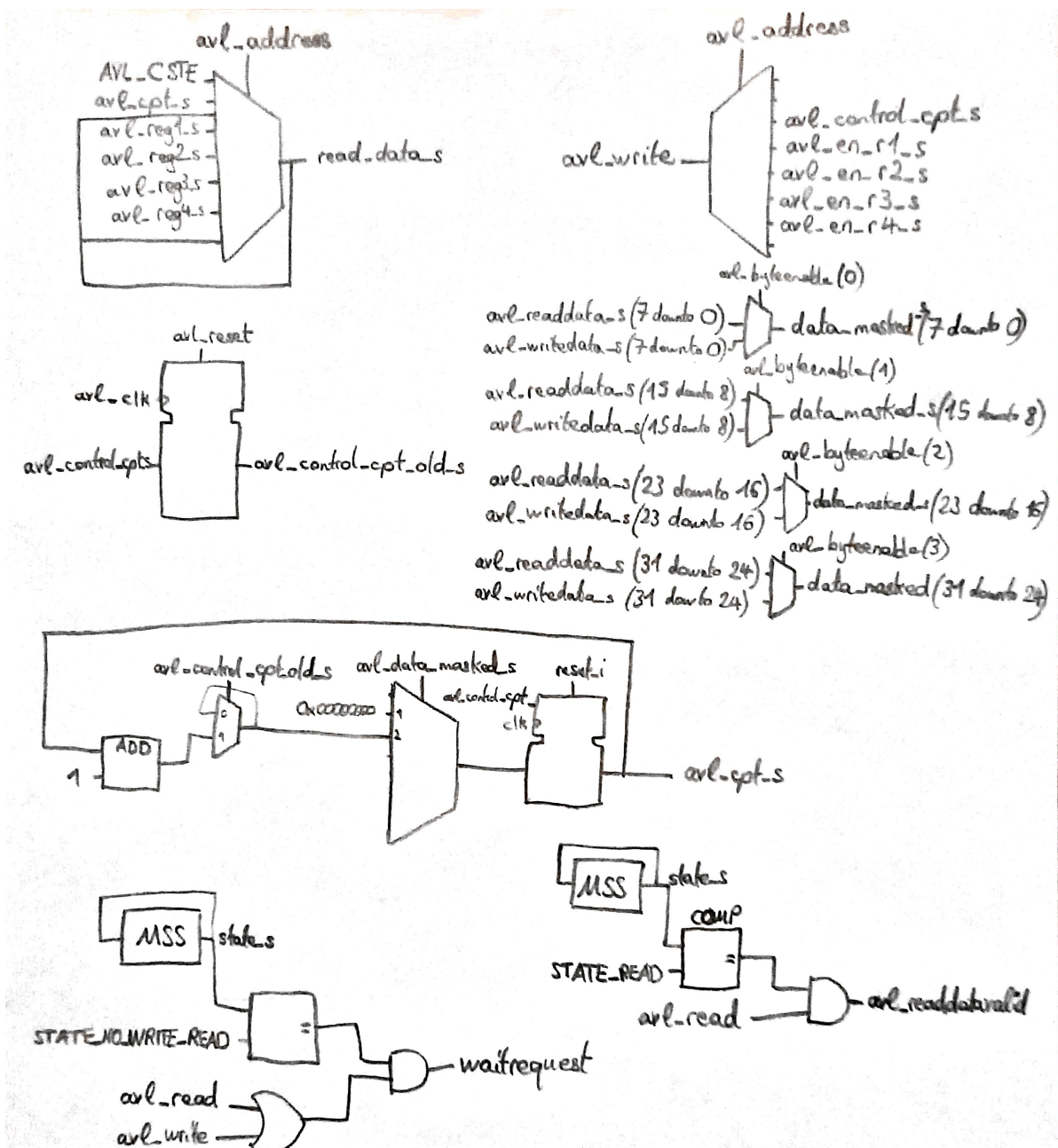

Voici le graph d'état de la MSS:

 

1. Sur ce schéma, nous pouvons voir un multiplexeur et un décodeur ayant pour bits de sélection l'adresse. Celle-ci sélectionne les valeurs à lire depuis avl\_write, ou à écrire dans readdata.
2. Le signal data\_masked a été séparé en 4 parties (4 quarts), comme on peut le voir sur le schéma. Chacune des parties de data\_masked sélectionne un quart des bits de readdata ou

- de `writedata`, ceci en fonction de `byteenable`.
3. La partie du milieu permet de gérer le compteur, grâce au signal de contrôle du compteur ainsi qu'au signal `data_masked_s`.
  4. Les 2 parties du bas contenant la machine d'états sont nécessaires à déterminer les signaux `waitrequest` et `readdatavalid`.
  5. La MSS a 3 états: un état d'écriture, un de lecture, et un état où il n'y a ni écriture ni lecture. Les signaux permettant de changer d'état sont `avl_write` et `avl_read`. Ce dernier état est l'état initial.

## Étape 2

---

Cette seconde étape couvre la description VHDL du composant.

### Description VHDL de Jeremy

#### Choix

Dans un premier temps, Jeremy a retranscrit le schéma en code vhdl. La liste ci-dessous décrit les décisions prises pour le code, en reprenant la numérotation des blocs du schéma:

1. Pas besoin d'être synchrone, `when else` suffisant.
2. *Process* avec détection `avl_reset` et flanc montant `avl_clk`. Cela permet de donner une valeur par défaut aux signaux et de les changer uniquement au passage d'un flanc montant, et ce uniquement avec `avl_write = '1'`.
3. *Process* avec détection `avl_reset` et flanc montant `avl_clk`. `readdata` se met à jour de manière synchrone et seulement si `avl_read = '1'`.
4. La MSS n'a pour sortie que ses bits d'états, cela permet de mettre en place une gestion de type MSS de Mealy pour les signaux `readdatavalid` et `waitrequest`.
5. *Process* avec détection `avl_reset` et flanc montant `avl_clk`. Le registre du compteur est mis à jour avec sa nouvelle valeur qui est soit remise à '0' soit incrémentée (pour cela, description de mux).
6. *Process* avec détection `avl_reset` et flanc montant `avl_clk`. Les 4 registres sont séparés selon le signal d'enable et, le cas échéant, sont mis à jour avec les valeurs d'entrées.

#### Problèmes rencontrés

Retard sur les signaux `readdatavalid` et `waitrequest` :

Lors de l'exécution de celui-ci à travers du testbench, il se trouve que les signaux de sortie `readdatavalid` et `waitrequest` se déclenchent avec une période de retard. Le code initial présentait une détection des flancs montants sur les signaux `avl_write` et `avl_read` avec une logique combinatoire en aval. Cette méthode qui créait un retard a été remplacée par une MSS qui corrige ces erreurs.

Compteur incrémenté continuellement :

Dans la première version, le compteur s'incrémentait continuellement tant que la valeur de `0x02` était écrite dans son registre de contrôle et que le signal `avl_write` restait à `1`. Comme nous voulions effectuer une seule incrémentation, Jeremy a ajouté une détection de flanc sur le signal enable du compteur. A présent, une seule incrémentation a lieu.

## Description VHDL de Kristina

Tout d'abord, les entrées et sorties du système sont définies. Au début de la description de l'architecture, les constantes et les signaux qui seront utilisés dans la suite du code sont déclarés. Puis le signal `avl_data_masked` est décrit grâce à de la logique combinatoire comme présenté sur le schéma ci-dessus. Il y a au total 6 process présents. Le premier permet de décrire la machine d'états. Les 3 états sont définis par des constantes. Le 2ème process permet de décrire le multiplexeur, et le 3ème le décodeur cité précédemment. Le 4ème process gère le signal `avl_data_masked_s`. Le 5ème est un registre permettant de mettre la valeur future du contrôle du compteur dans la valeur présente. Le 6ème process gère la valeur du compteur, grâce au signal de contrôle du compteur et à `data_masked_s`. Après les 6 process, les signaux `waitrequest_s` et `readdatavalid_s` sont définis grâce à l'état présent et aux signaux `read` et `write`. A la toute fin du code, les signaux `readdata`, `waitrequest` et `readdatavalid` sont assignés à leur signal de sortie correspondant.

## Étape 3

---

Dans cette étape, Basile a été amené à mettre en place un testbench pour pouvoir vérifier le composant décrit en VHDL par Jeremy et Kristina.

### Mise en place du script `sim.do`

La première partie du travail pour le testbench a été de mettre en place un script permettant de lancer la simulation.

N'ayant jamais mis en place plus que les tests d'un testbench pendant le cours VSE, la mise en place de ce script n'a pas été aisée, mais en se basant sur des projets de VSE, un résultat fonctionnel a pu être obtenu.

Deux descriptions VHDL ayant été mises en place, le script se situe dans le dossier de Basile et permet, via un paramètre, d'aller chercher les sources VHDL dans le répertoire de Jeremy ou Kristina.

Ce script se lance de la manière suivante (depuis un répertoire `/basile/code/hard/sim`): `do`

```
../scripts/sim.do jeremy|kristina 0
```

Le troisième paramètre (0) de la commande de lancement de script permet la sélection d'un testcase, le composant étant relativement simple à vérifier, cela a été mis en place dans le script, mais pas dans le testbench lui même, c'est surtout une fonctionnalité mise en place pour des travaux futurs.

### Mise en place des tests

Le testbench a été écrit en SystemVerilog, cela paraissait être la meilleure solution, ou du moins la plus aisée. De plus, les tests étant relativement faciles à lire dans ce langage, il était plus simple d'expliquer les tests à Jeremy et Kristina.

Tout d'abord, deux bfm ont été mis en place, ceux-ci permettent de simuler une lecture ou écriture sur le bus Avalon de manière lisible. Ces bfm contiennent quelques assertions quant au comportement des différents signaux, une task permettant d'attendre un événement sur un signal (avec timeout) a également été mise en place. De plus, deux assertions de propriétés ont été mises en place: `avl_waitrequest` ne doit jamais être à 1 en même temps que `avl_readdatavalid` et `avl_write` ne doit jamais être à 1 en même temps que `avl_readdatavalid`.

Concernant les tests, la constante a tout d'abord été vérifiée via une simple lecture, puis, les registres aux adresses 3, 4, 5 et 6 ont été testés.

Pour chaque registre, plusieurs boucles ont été mises en place: une première pour tester des écritures et relectures de valeurs proches de 0, une seconde pour tester des valeurs proches de la valeur maximale obtainable en 32 bits et une troisième permettant de tester des valeurs "normales" en partant de 0 et avec des incréments de 100.

Pour chacune de ces boucles, une vérification supplémentaire a été ajoutée, par exemple, avec une écriture dans le registre 3, il ne fallait pas que la valeur des autres registres ne soit modifiée. Cette vérification n'a d'ailleurs été mise en place que pour les registres 32 bits accessibles en lecture-écriture, puisque dans les descriptions VHDL, ils ont été traités dans le même processus.

Le byteenable a ensuite pu être testé. Les tests utilisaient principalement des suites de remise à 0 des registres, puis une écriture de la valeur 0xFFFFFFFF avec des byteenable différents. Les combinaisons de byteenable testées sont basiquement les 4 mots de 8 bits, les deux mots de 16 bits (alignés) et un mot de 32 bits.

Pour finir, le compteur a pu être testé. Il a d'abord été remis à 0, puis incrémenté 1000 fois avant d'être à nouveau remis à 0. De plus, un test a été effectué dans lequel les données écrites sur le registre de commande du compteur ne correspondaient pas à la valeur 0x1 ou 0x2 et donc, aucun effet ne devait être constaté sur le compteur.

Le testbench se termine ensuite par un \$finish.

La difficulté principale pour la mise en place des tests a été la gestion des littéraux constants pour qu'ils soient traités comme des 64bits.

## Étape 4


---

Dans cette étape, nous avons lancé la synthèse / placement / routage comme demandé, puis nous avons pu afficher les différentes vues à l'aide de Quartus.


Afin de ne pas surcharger ce rapport, nous avons décidé de ne mentionner que les vues obtenues avec l'implémentation de Jeremy, puisque les deux descriptions réalisées présentent les mêmes caractéristiques.

 Voici donc le résultat obtenu pour la vue RTL:





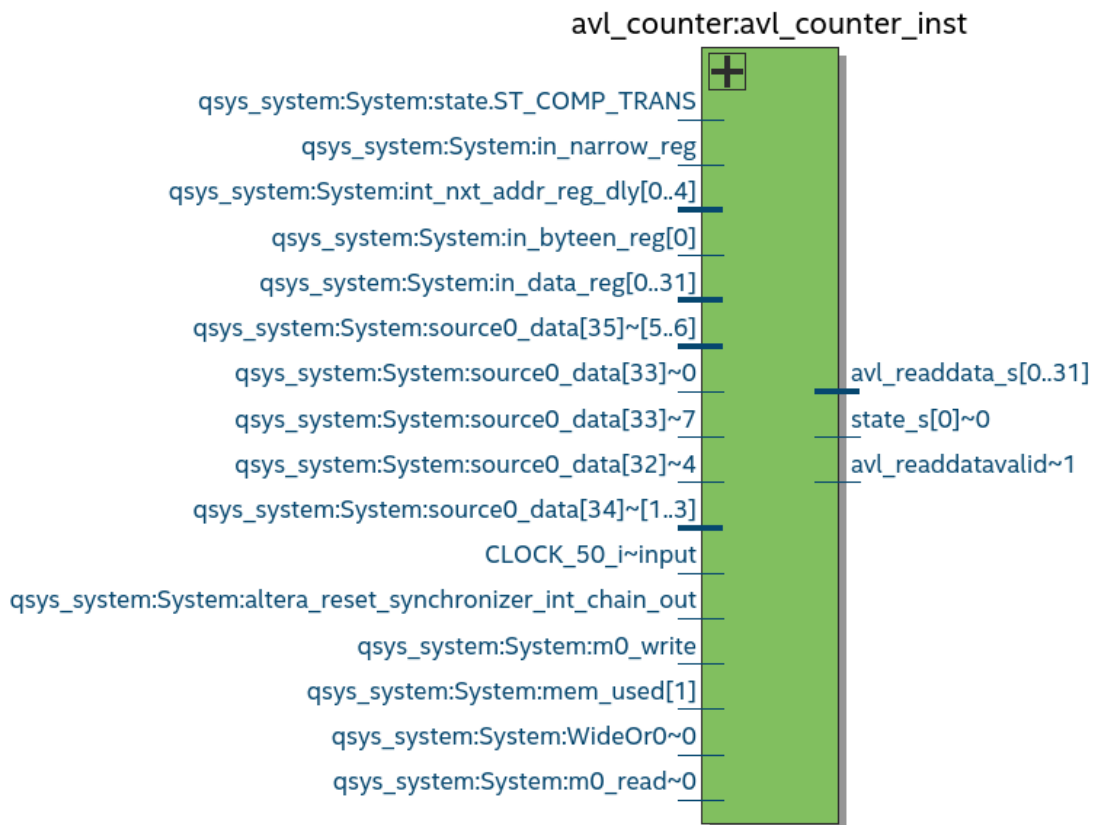Voici le résultat obtenu pour la vue Technology Map:




Nous avons pu constater que la vue RTL nous donne une représentation de notre composant fidèle à ce que nous avons décrit, en n'affichant que les signaux que nous avons mis en place. La vue Technology Map donne quant à elle une représentation bien plus complexe du composant, représentation qui prend en compte bien plus de signaux probablement relatifs à la synthèse ou aux différents signaux de la DE1-SoC.
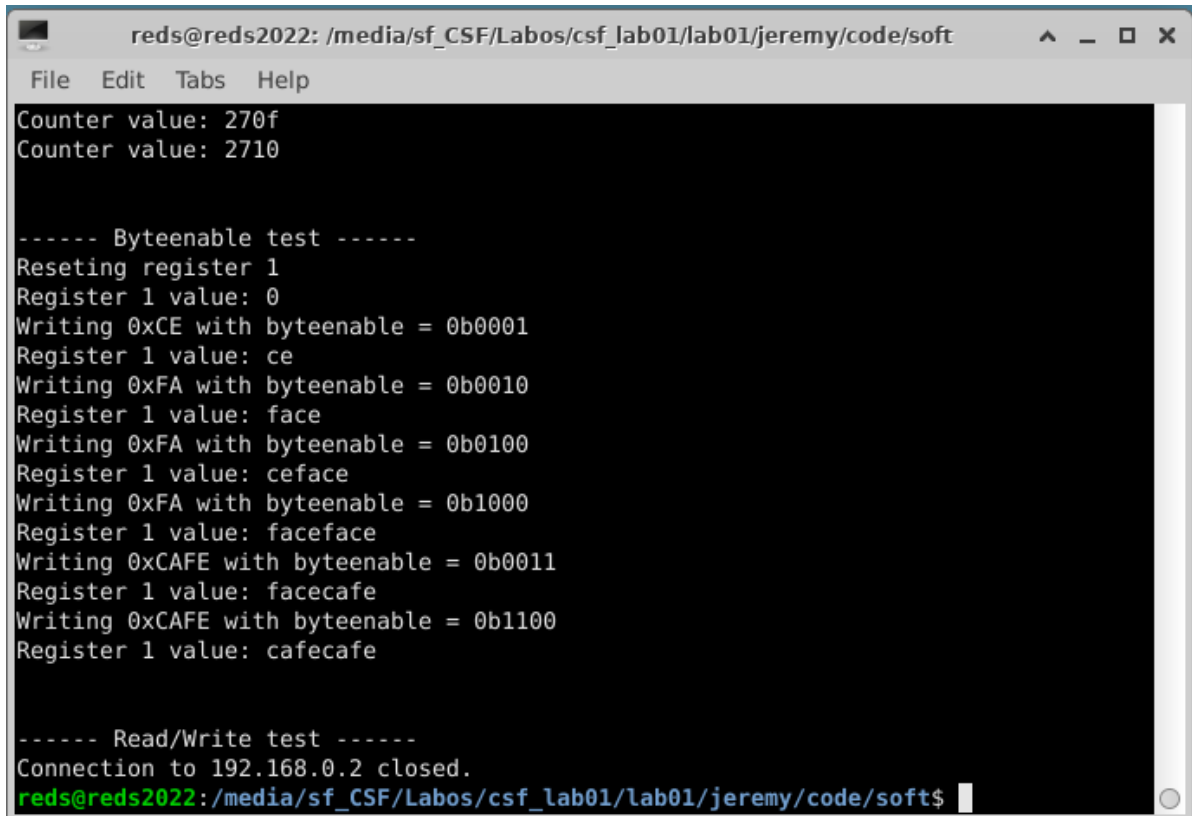
## Étape 5



Dans cette étape, nous avons effectué l'intégration de notre description VHDL sur la FPGA en suivant les différentes instructions de la donnée, puis nous avons testé le fonctionnement en nous appuyant sur le programme C fourni.

Le résultat obtenu sur le terminal est le suivant:




```
reds@reds2022: /media/sf_CSF/Labos/csf_lab01/lab01/jeremy/code/soft
File Edit Tabs Help
Counter value: 270f
Counter value: 2710

----- Byteenable test -----
Reseting register 1
Register 1 value: 0
Writing 0xCE with byteenable = 0b0001
Register 1 value: ce
Writing 0xFA with byteenable = 0b0010
Register 1 value: face
Writing 0xFA with byteenable = 0b0100
Register 1 value: ceface
Writing 0xFA with byteenable = 0b1000
Register 1 value: faceface
Writing 0xCAFE with byteenable = 0b0011
Register 1 value: facecafe
Writing 0xCAFE with byteenable = 0b1100
Register 1 value: cafeface

----- Read/Write test -----
Connection to 192.168.0.2 closed.
reds@reds2022: /media/sf_CSF/Labos/csf_lab01/lab01/jeremy/code/soft$
```

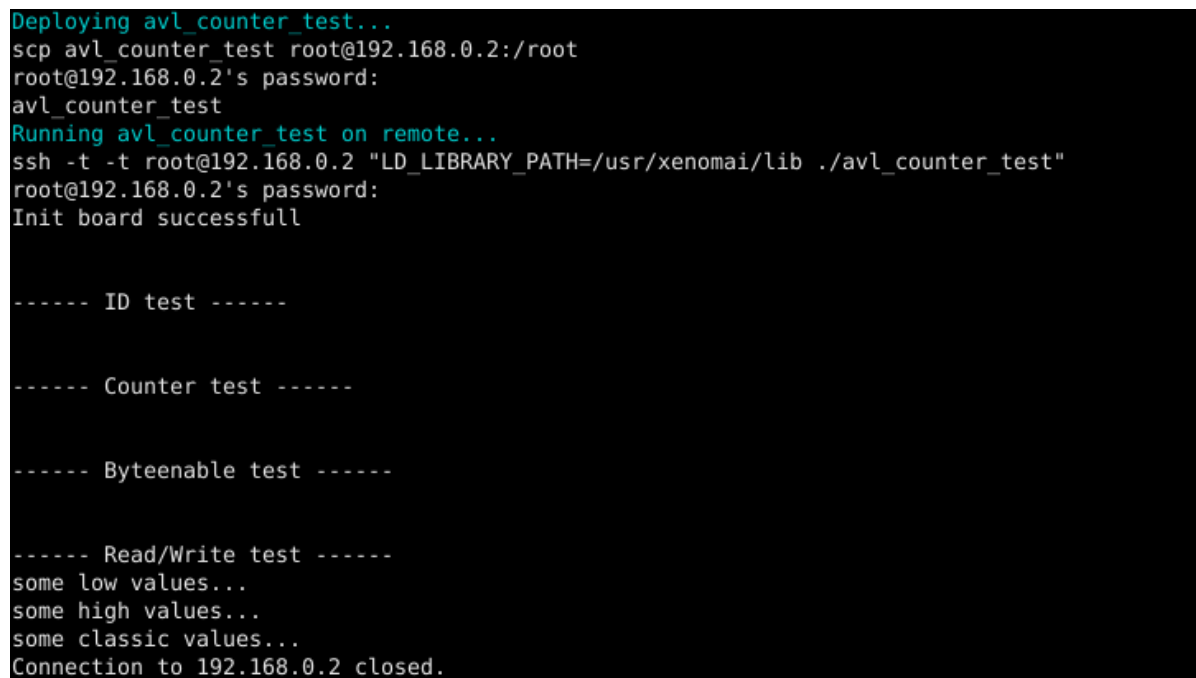Basile s'est ensuite occupé de modifier le fichier C afin de réaliser les mêmes tests que dans le testbench. Voici le résultat obtenu dans le terminal au terme de ces tests:



```
Deploying avl_counter_test...
scp avl_counter_test root@192.168.0.2:/root
root@192.168.0.2's password:
avl_counter_test
Running avl_counter_test on remote...
ssh -t -t root@192.168.0.2 "LD_LIBRARY_PATH=/usr/xenomai/lib ./avl_counter_test"
root@192.168.0.2's password:
Init board successfull

----- ID test -----

----- Counter test -----

----- Byteenable test -----

----- Read/Write test -----
some low values...
some high values...
some classic values...
Connection to 192.168.0.2 closed.
```

A noter que pour ces tests, en cas d'erreur un message est affiché, le fait de n'afficher que les différentes étapes en cours de test sans erreur atteste donc du bon fonctionnement de notre solution. Le code modifié se trouve dans le répertoire de Basile.

## Conclusion

Ce travail nous a permis de mettre en commun des compétences acquises au fil de différents cursus de formation. Jeremy et Kristina ont été amenés à travailler sur une description VHDL de façon plus directe ou moins compliquée que ce qui avait été vu dans les cours précédents tandis que Basile a été amené à mettre en place, pour la première fois, un testbench de A à Z.

C'est un laboratoire qui a également demandé une bonne aide afin de pouvoir réaliser les différentes tâches, autant pour les différentes descriptions VHDL que pour l'utilisation de Github ou d'un terminal. Basile a par exemple mis en place un fichier markdown listant des commandes de bases pour l'utilisation des lignes de commandes, allant de simples manipulations de l'arborescence de fichiers aux commandes de base de git.

Le fait de travailler sur différentes tâches en se concentrant sur les compétences de chacun a été très intéressant, en revanche, lors du traitement d'erreurs, déterminer si celle-ci venait du testbench ou de la description VHDL.

Au terme de ce travail, nous pensons pouvoir affirmer avoir rempli le cahier des charges, les différentes tâches demandées ont correctement pu être implémentées et testées.

Yverdon-les-Bains, le 13.03.2023: Basile Cuneo, Jeremy Vonlanthen & Kristina Greco